

Uppgift D1 **10 poäng**

D1.1 Översätt det binära heltalet, Z, till basen 10.
(2p)

$$Z = 10101100_2$$

D1.2 Översätt följande tal, Y, som är representerat i tvåkomplementsform, till basen 10.
(2p)


$$Y = 101011_{2C}$$

D1.3 SP-formen för en boolesk funktion kan skrivas som $f(x, y, z, w) = \Sigma(1,3,9,11)$
(2p) x är den mest signifikanta variabeln. Funktionen kan också skrivas som:

- a) $x' \cdot w$
- b) $y \cdot w$
- c) $y' \cdot z'$
- d) $y' \cdot w$

D1.4 Insignalerna till multiplexern är x, y och z.
(2p) Vilken logisk funktion realiserar kopplingen ?

 - a) $z + x' \cdot y$
- b) $x' \cdot z' + z \cdot y$
- c) $x \cdot y' + z'$
- d) $x \cdot y' + z'$
- e) $x + y' \cdot z$




D1.5 I dessa uppgifter förutsätts 8 bitars ordlängd och 2-komplementering.
(2p) Ange svaret på följande additioner, dels i binär form och dels som decimaltal.
Ange också om overflow inträffar eller ej. Motivera väl.

 - a) $7E + 2A$
- b) $FA + F9$

Uppgift D2 10 poäng

s = 1 om i mönstret <a b c d> finns minst två nollor intill varandra.




a b c d	s
0 0 0 0	1
0 0 0 1	1
0 0 1 0	1
0 0 1 1	1
0 1 0 0	1
0 1 0 1	0
0 1 1 0	0
0 1 1 1	0
1 0 0 0	1
1 0 0 1	1
1 0 1 0	0
1 0 1 1	0
1 1 0 0	1
1 1 0 1	0
1 1 1 0	0
1 1 1 1	0

Realisera med

 - a) NAND-grindar och ev. inv.
 - b) en 8/1-MUX och ev. en inv.
 - c) två 3/8-AVK, 74LS138, och en valfri grind.
- Rita alla anslutningar.
Insignalernas inverser antas tillgängliga.

Uppgift D3 5 poäng

Rita en tillståndsgraf för nedanstående sekvenskrets.



Uppgift D4 10 poäng

Konstruera en synkron sekvenskrets av typ Moore som svarar mot följande beskrivning: Kretsen skall ha **en** ingång x och **en** utgång u. Insignalen består av en serie ettor och nollor i godtycklig ordning. Utsignalen u skall vara 1 om de senaste tre mottagna värdena på insignalen varit ettor. I övriga fall skall den vara 0.

Ex. x 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 ...
 u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 ...

Använd JK-vippor och valfria grindar.

Uppgift D5 **10 poäng**

- a) Räkaren 74LS163 skall kopplas som en modulo 9-räknare, så att den räknar upp från värdet 3 till värdet 11 (decimalt), och därefter börjar om. Räkning startas/stoppas med en insignal R. Rita en figur, som visar kopplingen (alla insignaler inkopplade).
Valfria grindar får användas.
- b) Konstruera en modulo 28-räknare (28 olika tillstånd) m h a två stycken räknare 74LS163 plus valfri logik. Räkning startas/stoppas med en insignal R. En utsignal u ska visa 1 under 1CP efter 28 klockpulser. $u = 0$ f.ö.
Valfri tillståndskod får användas. Rita komplett schema.

Uppgift M6 **5 poäng**

Kombinera en term i den vänstra kolumnen med tillhörande fras(er) i den högra kolumnen.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Assembler | A. asynkron seriell överföring |
| 2. RISC | B. synkroniseringsmetod |
| 3. Refresh | C. datarikttningsregister |
| 4. Baud | D. översättningsprogram |
| 5. Random accessminne | E. alfanumerisk kod |
| 6. Nibble | F. förenklad instruktionsuppsättning |
| 7. PROM | G. alltid samma åtkomsttid |
| 8. Paritetsbit | H. krävs för dynamiska minnen |
| 9. ASCII | I. enhet för signaleringshastighet |
| 10. TRISB | J. generella register |
| | K. 7-bitars tabell |
| | L. kan ej raderas |
| | M. här sker beräkningar |
| | N. 4 bitar |

Uppgift M7 **4 poäng**

En microcontroller måste kunna kommunicera med yttre enheter.

Programmerad IN/UT-kommunikation (**polling**) och avbrottsstyrd IN/UT-kommunikation (**interrupt**) är två vanliga sätt som används.

Förklara de två sätten samt ange för- och nackdelar med respektive metod.
Skillnaden mellan metoderna ska klart framgå.

Uppgift M8 **6 poäng**

Ett minne, av typ EEPROM, är organiserat som $4k \cdot 8$

- Hur många adresspinnar har minnet?
- Hur många (exakt, i decimal form) ord rymmer minnet?
- Hur stor är ordlängden ?
- Hur många bitar rymmer minnet?
- Beskriv med några meningar vad ett EEPROM är. Vad står förkortningen EEPROM för?

Uppgift M9 **5 poäng**

- a) Beskriv vad stacken är och vad den används till.
- b) Vad är ALU:ns uppgift i CPU:n ?
- c) Skriv en instruktion som ettställer Z-flaggan.
- d) Beskriv bitsekvensen som måste sändas för att överföra ASCII-tecknet 'C' (43_{16}) seriellt genom att använda udda paritet, 7 databitar, 1 stoppbit, 9600 baud. Rita figur

Uppgift M10 **5 poäng**

Ange värdena i filregistren I och J **efter** exekvering av vidstående program.
Innehållet i arbetsregistret w skall också anges.

```
LIST          P=16F877A
INCLUDE      <P16F877A.INC>

I            EQU      0X20
J            EQU      0X21

ORG          0X00
MOVLW      3
MOVWF      I
MOVLW      5
MOVWF      J
INCF       I,F
MOVLW      2
ADDWF      I,W
MOVWF      J
MOVF       I,W
ADDLW      2
MOVWF      J
MOVF       I,W
SUBWF      J,W
BTFSC      STATUS,Z
INCF       I,F
STOP        GOTO     STOP

END
```

Uppgift M11 **5 poäng**

Räkna antalet nollor i 8 bits variabeln INDATA (adress 0x20) och spara resultatet i variabeln UTDATA (adress 0x21).

Ex INDATA = 1111 1001 ska ge UTDATA = 2.
Skriv ett väl kommenterat program i PIC-assembler .

Uppgift M12 5 poäng

Antag att vi har ett kretskort där PORTC är ansluten till 8 insignaler (knappar där en nedtryckt knapp ger en etta) och PORTB är ansluten till 8 lysdioder så att de tänds när man ettställer motsvarande bit i PORTB.

PICSUB	MOVWF	TEMP
	MOVF	PORTC,W
	ANDLW	70
	XORLW	70
	BTFSC	STATUS,Z
	GOTO	ON
	CLRW	
	GOTO	SLUT
ON	MOVLW	20
SLUT	MOVWF	PORTB
	MOVF	TEMP,W
	RETURN	

Antag att ovanstående program körs om och om igen.

Här följer fem påstående om vad som händer då. Ange för varje påstående, vilket som är sant och vilket som är falskt !

1. Om alla knappar trycks ner, så kommer en lysdiod att tändas.
2. Om man trycker ner flera än tre knappar, så kommer alltid en lysdiod att tändas.
3. Man kan aldrig få mer än en lysdiod att lysa.
4. Det finns inget sätt att tända fler än två lysdioder.
5. Om man inte trycker på någon knapp, så lyser ändå en lysdiod.

Uppgift M13 5 poäng


```

LIST      P=16F874
INCLUDE  <P16F874.INC>

ORG      0X00
GOTO     MAIN

ORG      0X04
BCF      INTCON, 1
COMF     PORTB, 1
RETFIE

 MAIN     BSF      STATUS, RP0
         MOVLW   7F
         MOVWF  TRISB
         BCF     STATUS, RP0
         BSF     INTCON, 7
         BSF     INTCON, 4
LOOP     GOTO     LOOP
END
    
```



- a) Beskriv ingående (inte bara vad varje instruktion utför) vad nedanstående program utför. Se bilaga.
- b) Vad kallas denna metod när det gäller kommunikation med yttre enheter ?

REGISTER 2-3: INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

- bit 7 **GIE:** Global Interrupt Enable bit
1 = Enables all unmasked interrupts
0 = Disables all interrupts
- bit 6 **PEIE:** Peripheral Interrupt Enable bit
1 = Enables all unmasked peripheral interrupts
0 = Disables all peripheral interrupts
- bit 5 **TOIE:** TMR0 Overflow Interrupt Enable bit
1 = Enables the TMR0 interrupt
0 = Disables the TMR0 interrupt
- bit 4 **INTE:** RB0/INT External Interrupt Enable bit
1 = Enables the RB0/INT external interrupt
0 = Disables the RB0/INT external interrupt
- bit 3 **RBIE:** RB Port Change Interrupt Enable bit
1 = Enables the RB port change interrupt
0 = Disables the RB port change interrupt
- bit 2 **TOIF:** TMR0 Overflow Interrupt Flag bit
1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software)
0 = TMR0 register did not overflow
- bit 1 **INTF:** RB0/INT External Interrupt Flag bit
1 = The RB0/INT external interrupt occurred (must be cleared in software)
0 = The RB0/INT external interrupt did not occur
- bit 0 **RBIF:** RB Port Change Interrupt Flag bit
1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state; a mismatch condition will continue to set the bit. Reading PORTB will end the mismatch condition and allow the bit to be cleared (must be cleared in software).
0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state

Status registret (adress 03h, 83h)

bit7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
IRP	RP1	RP0	TO'	PD'	Z	DC	C'

- Bit7: IRP: Register Bank Select bit (används för indirekt adressering)
0=Bank 0, 1 (00h-FFh)
1=Bank 2, 3 (100h-1FFh)
- Bit5-6: RP1:RP0: Register Bank Select bit (används för direkt adressering).
00=Bank 0 (00-7Fh)
01=Bank 1 (80h-FFh)
10=Bank 2 (100h-17Fh)
11=Bank 3 (180h-1FFh)
Varje bank innehåller 128 bytes. Endast RP0 används på PIC16F8X. RP1 bör vara satt till noll för att garantera framåtkompatibilitet med större PIC'ar.
- Bit4: TO': Time out bit
1=Efter påslag av kretsen, efter en CLRWDT instruktion eller SLEEP instruktion.
0=En Watch Dog Timer time-out har inträffat.
- Bit3: PD': Power-down bit
1=Efter en power-up eller då instruktionen CLWDT har utförts.
0=Då en SLEEP instruktion har utförts
- Bit2: Z: Zero bit
1=Resultatet av en räkneoperation eller en logisk operation har blivit noll.
0=Resultatet av en räkneoperation eller en logisk operation inte har blivit noll.
- Bit1: DC: Digit carry/borrow' bit (för ADDWF och ADDLW instruktioner)(För borrow' är det tvärt om)
1=En carry bit från fjärde biten från msb har inträffat.
0=ingen carry bit från fjärde biten från msb har inträffat.
- Bit0: C: Carry/borrow bit (för ADDWF och ADDLW instruktioner)
1=En carry bit har ramlat ut från msb av resultatbyten
0=Ingen carry bit har ramlat ut från msb av resultatbyten
OBS när det gäller borrow(lånebit) är förhållandena omkastade

TABLE 13-2: PIC16F87X INSTRUCTION SET

Mnemonic, Operands	Description	Cycles	14-Bit Opcode		Status Affected	Notes
			MSb	LSb		
BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS						
ADDWF	f, d Add W and f	1	00	0111 dfff ffff	C,DC,Z	1,2
ANDWF	f, d AND W with f	1	00	0101 dfff ffff	Z	1,2
CLRF	f Clear f	1	00	0001 1fff ffff	Z	2
CLRWF	- Clear W	1	00	0001 0xxx xxxx	Z	
COMF	f, d Complement f	1	00	1001 dfff ffff	Z	1,2
DECF	f, d Decrement f	1	00	0011 dfff ffff	Z	1,2
DECFSZ	f, d Decrement f, Skip if 0	1(2)	00	1011 dfff ffff		1,2,3
INCF	f, d Increment f	1	00	1010 dfff ffff	Z	1,2
INCFSZ	f, d Increment f, Skip if 0	1(2)	00	1111 dfff ffff		1,2,3
IORWF	f, d Inclusive OR W with f	1	00	0100 dfff ffff	Z	1,2
MOVF	f, d Move f	1	00	1000 dfff ffff	Z	1,2
MOVWF	f Move W to f	1	00	0000 1fff ffff		
NOP	- No Operation	1	00	0000 0xxx 0000		
RLF	f, d Rotate Left f through Carry	1	00	1101 dfff ffff	C	1,2
RRF	f, d Rotate Right f through Carry	1	00	1100 dfff ffff	C	1,2
SUBWF	f, d Subtract W from f	1	00	0010 dfff ffff	C,DC,Z	1,2
SWAPF	f, d Swap nibbles in f	1	00	1110 dfff ffff		1,2
XORWF	f, d Exclusive OR W with f	1	00	0110 dfff ffff	Z	1,2
BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS						
BCF	f, b Bit Clear f	1	01	00bb bfff ffff		1,2
BSF	f, b Bit Set f	1	01	01bb bfff ffff		1,2
BTFSF	f, b Bit Test f, Skip If Clear	1(2)	01	10bb bfff ffff		3
BTFSF	f, b Bit Test f, Skip If Set	1(2)	01	11bb bfff ffff		3
LITERAL AND CONTROL OPERATIONS						
ADDLW	k Add literal and W	1	11	111x kkkk kkkk	C,DC,Z	
ANDLW	k AND literal with W	1	11	1001 kkkk kkkk	Z	
CALL	k Call subroutine	2	10	0xxx kkkk kkkk		
CLRWDI	- Clear Watchdog Timer	1	00	0000 0110 0100	$\overline{TO}, \overline{PD}$	
GOTO	k Go to address	2	10	1kkk kkkk kkkk		
IORLW	k Inclusive OR literal with W	1	11	1000 kkkk kkkk	Z	
MOVLW	k Move literal to W	1	11	00xx kkkk kkkk		
RETFIE	- Return from Interrupt	2	00	0000 0000 1001		
RETLW	k Return with literal in W	2	11	01xx kkkk kkkk		
RETURN	- Return from Subroutine	2	00	0000 0000 1000		
SLEEP	- Go into standby mode	1	00	0000 0110 0011	$\overline{TO}, \overline{PD}$	
SUBLW	k Subtract W from literal	1	11	110x kkkk kkkk	C,DC,Z	
XORLW	k Exclusive OR literal with W	1	11	1010 kkkk kkkk	Z	