

$$U = E - R_i \cdot I$$


$$R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \left\{ \text{ur tabell} \right\} = \frac{1,5023 - 1,4943}{16 \cdot 10^{-3} - 26 \cdot 10^{-3}}$$

$$= \frac{0,008}{-10 \cdot 10^{-3}} = \underline{0,8 \Omega} \quad \text{obs! ej negativ resistans!}$$

$$E = U + R_i \cdot I = \left\{ \text{ur tabell} \right\} = 1,5023 + 0,8 \cdot 16 \cdot 10^{-3} = \underline{1,5151 \text{ Volt}}$$

$$I_k = \frac{E}{R_i} = \frac{1,5151}{0,8} = \underline{1,89 \text{ A}}$$

2a)

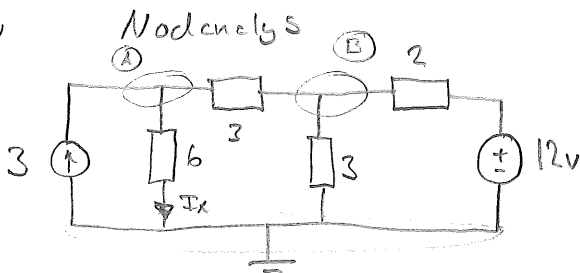

Nod A kI "strömmen ut"

$$\frac{V_A - V_B}{3} + \frac{V_A}{6} - 3 = 0$$

$$\frac{1}{2} \cdot V_A - \frac{1}{3} \cdot V_B - 3 = 0$$

$$\frac{1}{2} \cdot V_A - 3 = \frac{1}{3} \cdot V_B \Rightarrow V_B = \frac{3}{2} V_A - 9 = \textcircled{1}$$

Nod B kI "strömmen ut"

$$\frac{V_B - V_A}{3} + \frac{V_B - 12}{2} + \frac{V_B}{3} = 0$$

$$\frac{V_B}{3} - \frac{V_A}{3} + \frac{V_B}{2} - 6 + \frac{V_B}{3} = 0 \Rightarrow \frac{2}{3} V_B + \frac{1}{2} V_B - \frac{V_A}{3} - 6 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{7}{6} V_B - \frac{1}{3} V_A - 6 = 0 = \textcircled{2}$$

① och ②

$$\frac{7}{6} \left(\frac{3}{2} V_A - 9 \right) - \frac{V_A}{3} - 6 = 0 \Rightarrow \frac{21}{12} V_A - \frac{63}{6} - \frac{V_A \cdot 4}{3 \cdot 4} - \frac{6 \cdot 6}{4} = 0$$


$$\Rightarrow \frac{17}{12} V_A - \frac{99 \cdot 2}{6 \cdot 2} = 0 \Rightarrow V_A = \frac{12 \cdot 198}{17 \cdot 12} = \frac{198}{17} = 11,647 \text{ Volt}$$

$$I_x = \frac{V_A}{6} = \frac{11,647}{6} = \underline{1,94 \text{ A}}$$


2b)

Successiva 2 pol ersättningar


$$E = R_0 \cdot J$$

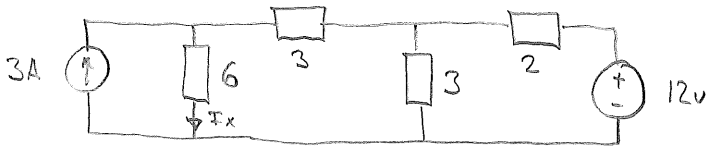sök I_x 


1/

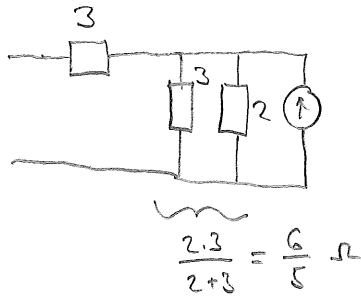


2/

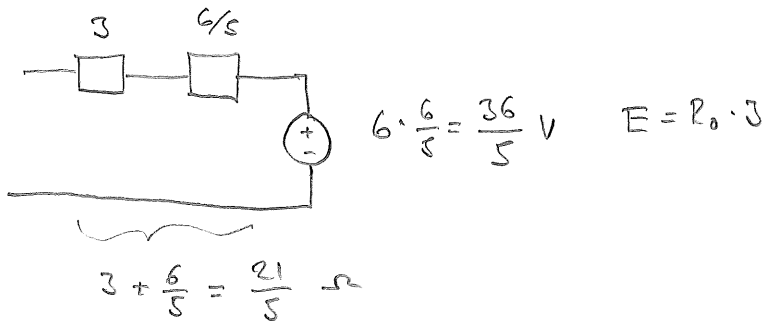

3/

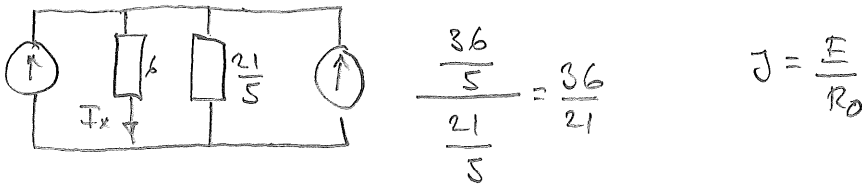

4/

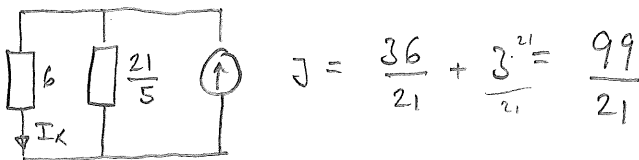


Ström delning gen

$$I_x = \frac{\frac{21}{5}}{\frac{5 \cdot 6 + \frac{21}{5}}{5}} \cdot \frac{99}{21} = \frac{21}{30 + 21} \cdot \frac{99}{21} = \frac{99}{51} = \underline{\underline{1,94 \text{ A}}}$$

3,

Super position


Sucht I_x

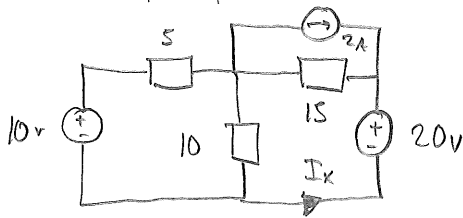

⊕ ⇒ Ausbruch

⊖ ⇒ Kurzschluss

①

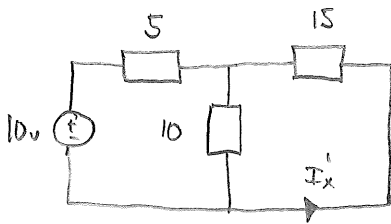


$$R_{tot} = 5 + 15 // 10 = 5 + \frac{15 \cdot 10}{25} = 11$$

$$I_{tot} = \frac{U}{R_{tot}} = \frac{10}{11} = 0,909$$


$$I'_x = \text{ström. del.} = \frac{10}{15+10} \cdot 0,909 = -0,3636$$

↑
obal ström riktning

②

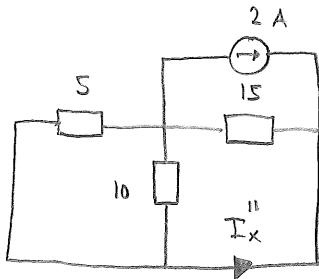

Lättare att
se riter om
⇒
ekv. schema

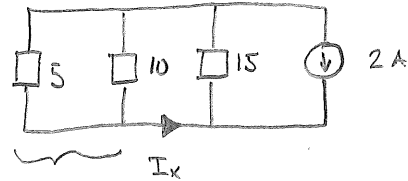


$$10 // 15$$

$$= \frac{10 \cdot 15}{10+15} = 3,333 \text{ A}$$

$$I''_x = \text{strömdelning} = \frac{15}{15+3,333} \cdot 2 = -1,6364 \text{ A}$$

↑
obs ström riktning

③

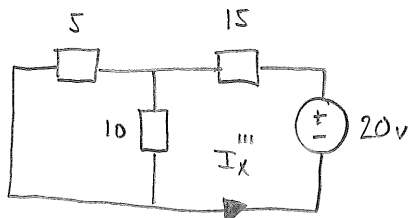

$$I'''_x = \frac{U}{R_{tot}} = \frac{20}{15 + \frac{5 // 10}{3,333}} = 1,091 \text{ A}$$

$$I_x = I'_x + I''_x + I'''_x = \underline{\underline{-0,909 \text{ A}}}$$

4)

a)

$$u(t) = U_{DC} + |U| \sin(2\pi f t + \varphi)$$

Från figur:

Amplitud: $|U| = 4V$

Frekvens: $T = 20 \text{ ms} \rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \cdot 10^{-3}} = 50 \text{ Hz}$

SINUS

Fasvinkel: $\Delta t = 2,5 \text{ ms}$

$$\varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360^\circ = \frac{2,5}{20} \cdot 360^\circ = 45^\circ$$

(trödrojd signal $\rightarrow -45^\circ$)

$$U_{DC} = 1V$$

$$\Rightarrow u(t) = 1 + 4 \sin(2\pi 50t - 45^\circ) \quad \underline{\underline{V}}$$

$$\begin{aligned} b) \quad \overline{u(t)} &= \frac{1}{T} \int_t^{t+T} u(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_t^{t+T} 1 dt + \frac{1}{T} \int_t^{t+T} 4 \sin(2\pi 50t - 45^\circ) dt \\ &= \underbrace{1}_{=1} + \underbrace{0}_{=0} \end{aligned}$$

$$\overline{u(t)} = \underline{\underline{1V}} \quad (= U_{DC})$$


c)

AC-effektivvärdet

$$\text{AC-signal: } u(t) - U_{DC} = 4 \sin(2\pi 50 \cdot t - 45^\circ)$$


$$U_e \text{ för sinus är } \frac{|U|}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} \approx \underline{\underline{2,83V}}$$

5

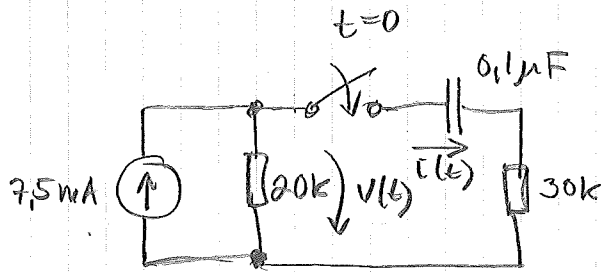

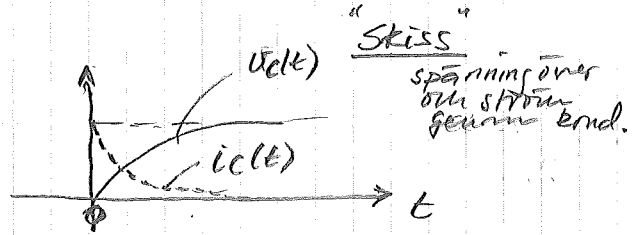a) $i(t)$ då $t \geq 0^+$

- Kondensatorn uppladdas.
Sp. trög $\Rightarrow v_C(0) = 0$




ström delar
20k / 30k $\Rightarrow i(0) = 7.5 \cdot \frac{20}{(20+30)} = 7.5 \cdot \frac{20}{50} = 3 \text{ mA}$

- Uttryck för $i(t) = i(0) \cdot e^{-t/RC}$ (se skiss ovan!)

$RC = (20+30)k \cdot 0.1 \mu = 50k \cdot 0.1 \mu = 5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$
($R = R_{th}$ sett från kond.)

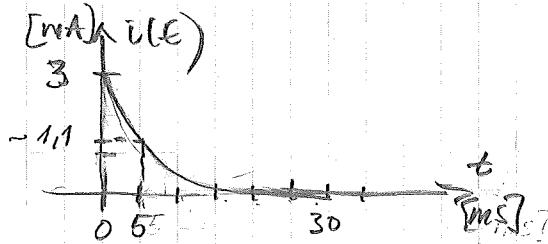$\Rightarrow i(t) = 3 \cdot e^{-t/5 \cdot 10^{-3}} \text{ mA} = 3 \cdot e^{-200t} \text{ mA}$



b) $v(t)$ då $t \geq 0^+$; $v(t) = v_C(t) + 30k \cdot i(t)$


där:

- $v_C(t) = E(1 - e^{-t/RC})$ uppladdning av kond


E är slutvärdet (då $i(t) = 0$) se "skiss"!

- dvs $E = v(t) = 20k \cdot 7.5 \text{ mA} = 150 \text{ V}$
 $RC = 5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$ (samma som tidigare!)

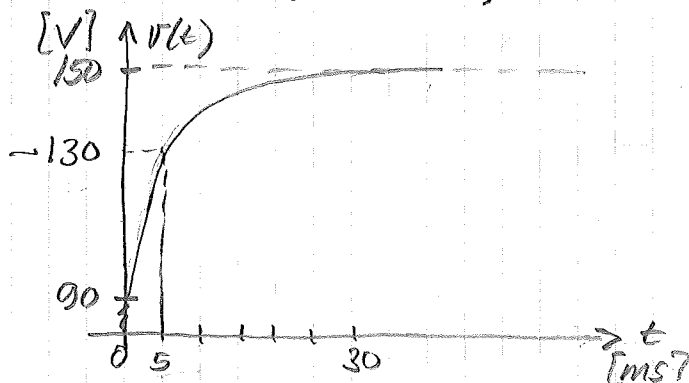
$v(t) = v_C(t) + 30k \cdot i(t) = 150(1 - e^{-200t}) + 30k \cdot 3 \text{ mA} e^{-200t}$
 $= 150(1 - e^{-200t}) + 90 e^{-200t} = 150 - 60 e^{-200t} \text{ V}$



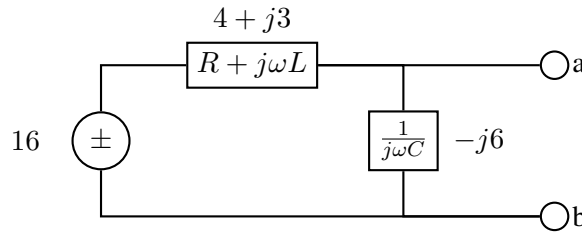
6. a) $Y_{AB} = Y_R + Y_L + Y_C = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C = 2.63 + j6.17 \text{ mS}$
 $= 6.70e^{j66.9^\circ} \text{ mS}$.
- b) $I = EY_{AB} = 335e^{j66.9^\circ} \text{ mA}$, $\rightarrow i(t) = 335 \sin(\omega t + 66.9^\circ) \text{ mA}$.
7. a) Komplex beräkningsschema



- b) Tvåpolsekvivalenter

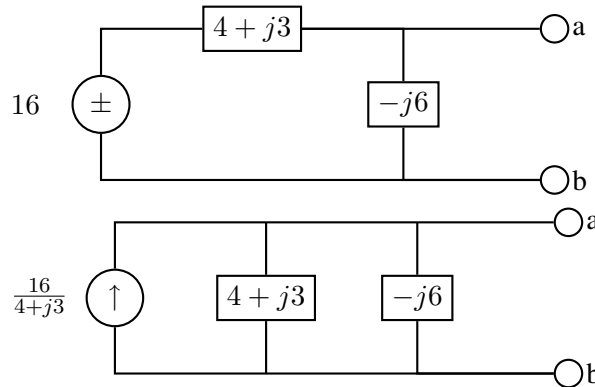

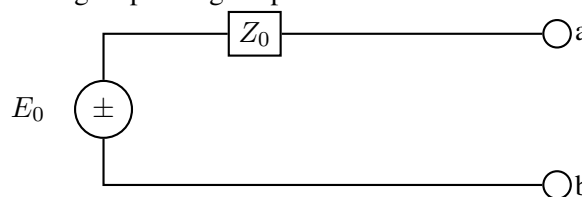Impedansen för parallellkopplingen är $Z_0 = \frac{(4+j3)(-j6)}{4+j3-j6} = \frac{18-j24}{4-j3} = 5.76 - j1.68 \Omega$ och spänningsekvivalenten är $E_0 = \frac{16}{4+j3} Z_0 = 19.2e^{-j53^\circ} \text{ V}$ vilket ger spänningstvåpolen



- c) Strömmen är $I_b = \frac{E_0}{Z_0 + R_b} = 2.4e^{j(\omega t - 41^\circ)}$ och effektutvecklingen är $P_R = RI_{be}^2 = 2\left(\frac{2.4}{\sqrt{2}}\right)^2 = 2.4^2 = 5.8 \text{ W}$.
- d) Välj $Z_b = Z_0^* \Rightarrow Z = Z_0 + Z_b = 2R_0$ vilket ger $I_{be} = \frac{E_{0e}}{|Z|} = \frac{E_{0e}}{2R_0}$ och effekten blir $P_b = R_0 I_{be}^2 = \frac{E_{0e}^2}{4R_0} = \frac{(19.2/\sqrt{2})^2}{4 \cdot 5.76} = 8 \text{ W}$.
8. a) Sammanställ aktiv och reaktiv effekt för varje apparat:

$$\begin{aligned} P_1 &= 35 \text{ W} & Q_1 &= P_1 \tan(\arccos 0.85) = 21.7 \text{ kVAr} \\ P_2 &= 23.8 \text{ W} & Q_2 &= 11.3 \text{ kVAr} \\ P_3 &= |S_3| \cos \varphi_3 = 13.6 \text{ kW} & Q_3 &= |S_3| \sin(\arccos 0.76) = 11.63 \text{ kVAr} \end{aligned}$$

$$S = (P_1 + P_2 + P_3) + j(Q_1 + Q_2 + Q_3) = 72.4 + j44.6 \text{ kVA},$$

$$|S| = 85 \text{ kVA. Före kompensering:}$$

$$I_e = \frac{|S|}{U_e} = 213 \text{ A}$$

Efter kompensering ($S = P$ och $Q = 0$):

$$I_e = \frac{P}{U_e} = 181 \text{ A}$$

- b) Vid kompensering är $Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_C = 0$. Om man tar bort apparat 3 får man kvar $P_1 + P_2$ och $Q_1 + Q_2 + Q_C = -Q_3$.

$$S = (P_1 + P_2) - jQ_3 = 58.8 - j11.6 \text{ kVA}$$
$$\varphi = \angle S = -11.2^\circ$$

Strömmen ligger 11.2° före spänningen och $\cos \varphi = 0.98$.