


Tentamen Elektrifsystem
070528

Lösningss förslag 7/21

Uppgifter 9-13.

Uppgifter 1-8 se kursbok.

9

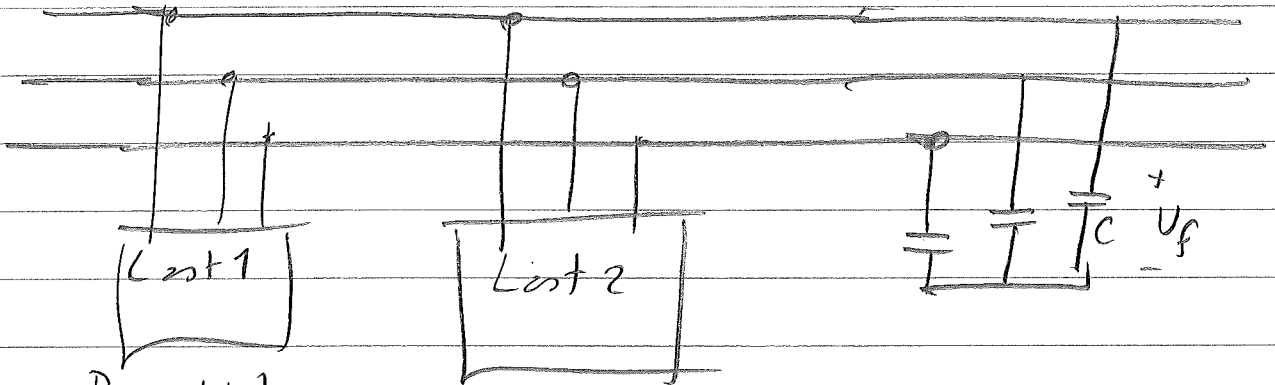

$$P_1 = 10 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi = 0.75$$

$$\Downarrow$$

$$\tan \varphi = 0.882$$

$$Q_1 = 8.82 \text{ kVAR}$$

$$P_2 = 18 \text{ kW}$$

$$Q_2 = 10 \text{ kVAR}$$

$$\Downarrow$$

$$\Rightarrow P_{\text{tot}} = P_1 + P_2 = 28 \text{ kW} \quad Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 = 18.82 \text{ kVAR}$$

$$|S|_{\text{tot}} = \sqrt{P_{\text{tot}}^2 + Q_{\text{tot}}^2} \approx \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_{\text{hres}} \Rightarrow I_{\text{hres}} = 48.7 \text{ A}$$

$$33.737 \text{ kVA} = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot I_{\text{hres}}$$

$$\cos \varphi_{\text{res}} = \frac{P_{\text{tot}}}{|S_{\text{tot}}|} = 0.83$$

b) Summe se oben!


$$c) \cos \varphi_{\text{tot}} = 0.97 = \frac{P_{\text{tot}}}{|S_{\text{tot}}^{\text{ng}}|} \quad |S_{\text{tot}}^{\text{ng}}| = 28.87 \text{ kVA}$$

$$|Q_{\text{tot}}^{\text{ng}}| = 7.02 \text{ kVAR}$$

$$S_{\text{Kunzden}} = 7.02 - 18.82 \text{ kVAR} = -11.8 \text{ kVAR} = Q_c$$

reaktiv effektiv

$$Q_c = -3 \cdot \omega C \cdot U_f^2 \Rightarrow C = \frac{Q_c}{3\omega \cdot U_f^2} = \underline{\underline{237 \mu\text{F}}}$$

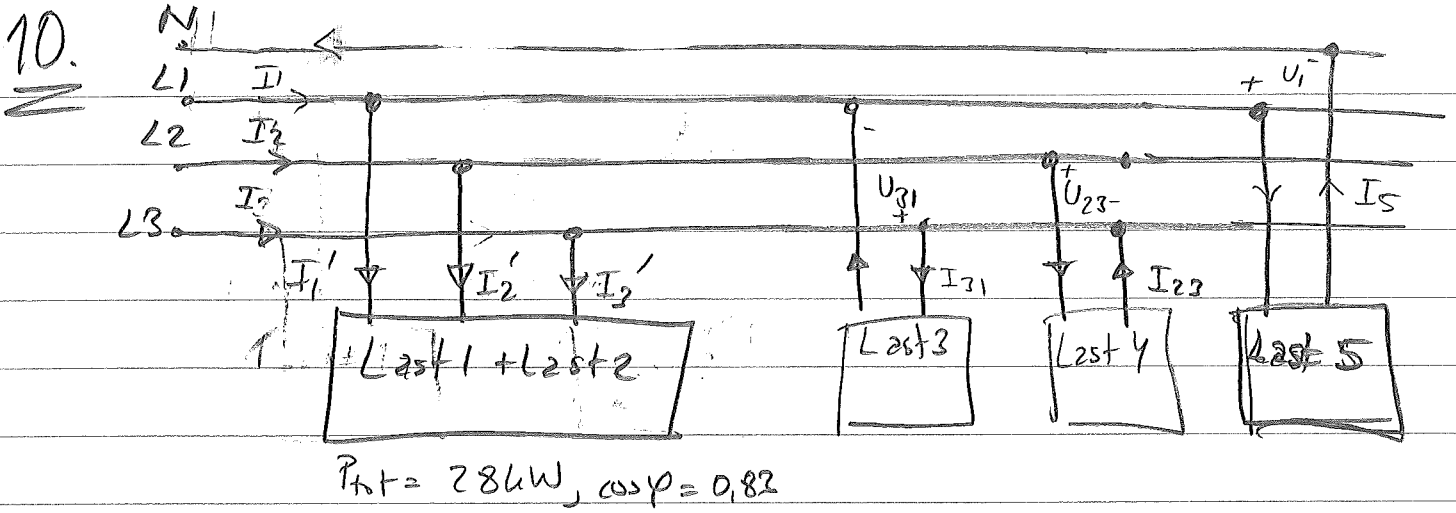

Last 5:

$$\tan \varphi = \frac{Q_5}{P_5} = 1 \Rightarrow \varphi = 45^\circ \quad U_1 = 230 e^{j0^\circ}$$

$$P_5 = U_f \cdot I_5 \cdot \cos \varphi \Rightarrow I_5 = \frac{P_5}{U_f \cdot \cos \varphi} = \frac{4000}{230 \cdot \cos 45^\circ} \approx 24,6 \text{ A}$$

$$I_5 = 24,6 e^{-j45^\circ} = I_N$$

Genom att summera strömmar för de olika faserna.

$$I_1 = I_1' - I_{31} + I_5, \quad I_2 = I_2' + I_{23}, \quad I_3 = I_3' + I_{31} - I_{23}$$

Last 4:

$$Q_4 = 3 \text{ kVAR}, \sin \varphi = 0,72$$

$$\downarrow \quad \varphi = 46,1^\circ$$

$$U_{23} = 400 e^{-j90^\circ}$$

$$P_4 = 2,89 \text{ kW} = U_{23} \cdot I_{23} \cdot \cos \varphi \Rightarrow I_{23} = 10,41 \text{ A}$$

$$I_{23} = 10,41 e^{-j136,1^\circ}$$

Last 3:

$$P_3 = \frac{U_{31}}{400} \cdot I_{31} \cdot \cos \varphi = 5 \text{ kW}$$

$$\rightarrow I_{31} = 17,36 \text{ A}$$

$$U_{31} = 400 e^{-j216^\circ} \quad \varphi = 44^\circ$$

$$I_{31} = 17,36 e^{-j254^\circ}$$

Last 1+2: $P_{ht} = \sqrt{3} \cdot U_{ln} \cdot I_1' \cdot \cos \varphi = 28 \text{ kW}$

$$\rightarrow I_1' = 48,7 \text{ A} = I_2' = I_3'$$

$$\varphi = 33,9^\circ$$

10 forts

$$I_1' = 48,7 e^{-j33,9^\circ} \text{ A}$$

$$I_2' = 48,7 e^{-j153,9^\circ} \text{ A}$$

$$I_3' = 48,7 e^{-j273,9^\circ} \text{ A}$$

$$I_1 = I_1' - I_{31} + I_5$$

$$I_1 = 48,7 (\cos 33,9^\circ + j \sin(-33,9^\circ)) - 17,36 (\cos(-254^\circ) + j \sin(-254^\circ))$$

$$+ 24,6 (\cos(-45^\circ) + j \sin(-45^\circ)) \approx 87,6 e^{-j49,9^\circ} \quad [A]$$

=

$$I_2 = I_2' + I_{23} = 48,7 (\cos 153,9^\circ + j \sin(-153,9^\circ)) + 10,41 (\cos 136,1^\circ + j \sin(-136,1^\circ))$$

$$= -43,73 - j 21,42 - 7,50 - j 7,22 \approx -51,23 - j 28,64$$

$$I_2 = 58,7 e^{-j150,8^\circ}$$

$$I_3 = I_3' + I_{31} - I_{23} = 48,7 (\cos 273,9^\circ + j \sin(-273,9^\circ)) +$$
$$+ 17,36 (\cos 254^\circ + j \sin(-254^\circ)) - 10,41 (\cos(-136,1^\circ) + j \sin(-136,1^\circ))$$


$$\approx 3,31 + j 48,59 - 4,79 + j 16,69 + 7,50 + j 7,22 =$$

$$= 6,02 + j 72,5 \approx 72,7 e^{j85,3^\circ}$$

~~///~~

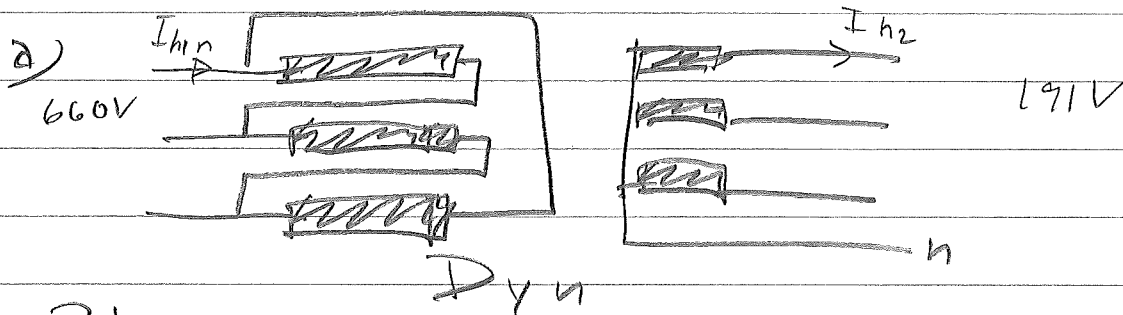11. $S_n = 6 \text{ kVA}$, $660 \text{ V} / 191 \text{ V}$ Dyn, $f = 50 \text{ Hz}$

Kortsluht. puv: $U_{k1} = 15,7 \text{ V}$, $I_{k1} = 5 \text{ A}$, $P_{k1} = 131 \text{ W}$



Primär:

$$S_n = \sqrt{3} \cdot U_{h1n} \cdot I_{h1n} \rightarrow I_{h1n} = 5,25 \text{ A}$$

$$I_{f1} = I_{h1n} / \sqrt{3} = 3,03 \text{ A}$$

Sek. side:

$$S_n = \sqrt{3} \cdot U_{h2n} \cdot I_{h2} \rightarrow I_{h2} = 18,14 \text{ A}$$

Kortsluht. puv indikeret ett stannare min te varit pi primärsiden.

$$P_{k1} = 3 \cdot R_{1k} \cdot I_{k1}^2 \Rightarrow R_{1k} = 1,75 \Omega$$

$$3 \cdot R_{2k} \cdot I_{k2}^2 \Rightarrow R_{2k} = 0,177 \Omega$$


$$R_{1k} = \frac{r_k}{100} \cdot \frac{U_{h1n}^2}{S_n} \rightarrow r_k = 2,4 \%$$

$$\frac{U_{k1}}{\sqrt{3} I_{k1}} = Z_{1k} = 1,81 \Omega \rightarrow Z_{1k} = \frac{z_k}{100} \cdot \frac{U_{h1n}^2}{S_n} \rightarrow z_k = 2,5 \%$$

$$x_k = \sqrt{z_k^2 - r_k^2} = 0,69 \%$$

b) $P_b = 3 \cdot R_{1k} \cdot I_{h1n}^2 = 3 \cdot 1,75 \cdot 5,25^2 = 145 \text{ W}$

19

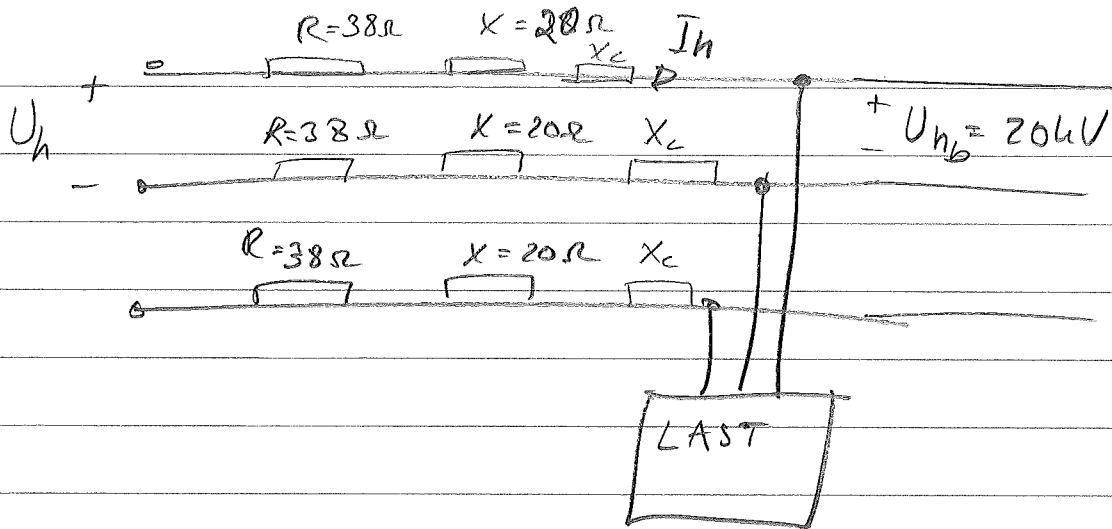

$$S = 1500 \text{ kVA} = \sqrt{3} \cdot U_{hb} \cdot I_h \rightarrow I_h = 43,3 \text{ A}$$

$$\cos \varphi_b = 0,75$$

$$\downarrow$$

$$\sin \varphi_b = 0,66$$

$$\frac{U_h - U_{hb}}{U_h} \cdot 100 = 8 \quad (\Leftrightarrow) \quad 0,92 U_h = U_{hb}$$

$$U_h = \frac{U_{hb}}{0,92} = 21739 \text{ Volt}$$

(i metn. ändern)

Impedanzen z_i ledigen blir: $R + j(X - X_c)$

$$\Delta U = 1739 \text{ Volt}$$


$$\Delta U = \sqrt{3} I_h \cdot (R \cdot \cos \varphi_b + (X - X_c) \cdot \sin \varphi_b)$$

$$\left(\frac{\Delta U}{\sqrt{3} \cdot I_h} - R \cos \varphi_b \right) / \sin \varphi_b = X - X_c$$

$$X_c = X - \left(\frac{\Delta U}{\sqrt{3} \cdot I_h} - R \cos \varphi_b \right) / \sin \varphi_b = 20 - \left(\frac{1739}{\sqrt{3} \cdot 43,3} - 38 \cdot 0,75 \right) / 0,66$$

$$X_c \approx 20 \div (-8,05) = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f \cdot C} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi f \cdot X_c} \approx 113 \mu\text{F}$$

Gruppcentral

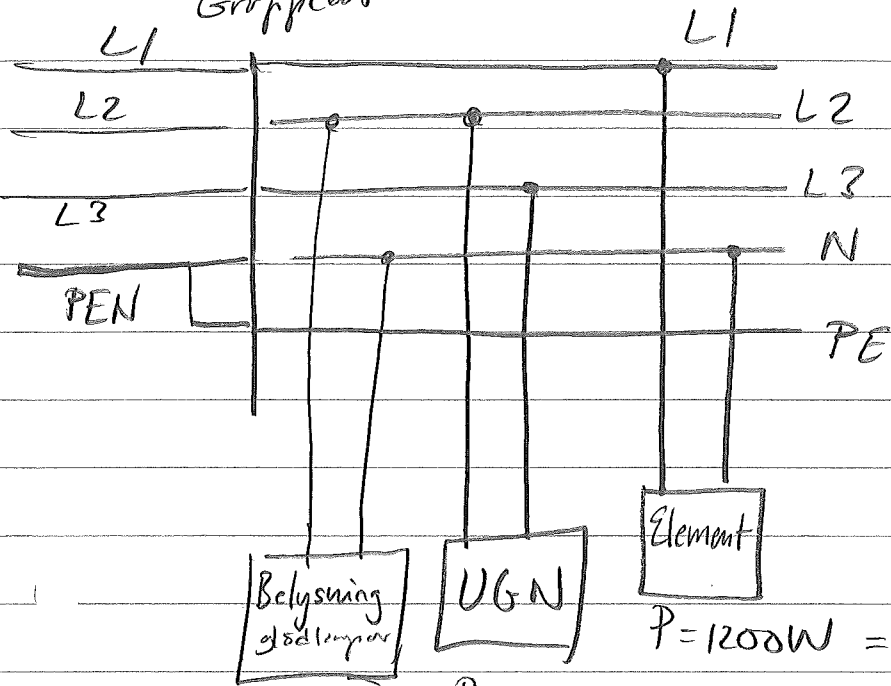

$P = 400W$ $P = 1500W$


$P = 1200W = \frac{U_f^2}{R_{element}} \rightarrow R_{element} = 44,1 \Omega$

$\downarrow P_i \approx \frac{U_f^2}{R_{lampor}} \rightarrow R_{lampor} \approx 132 \Omega$

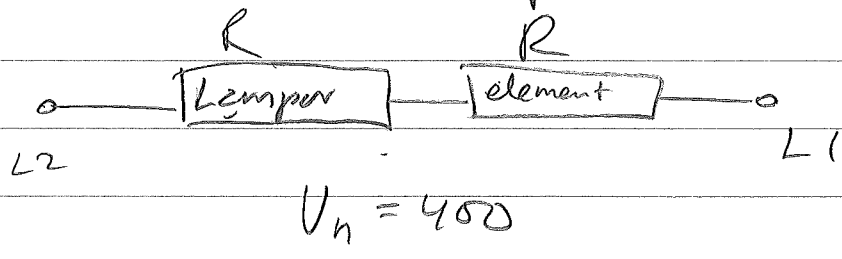a) Bestäm spänningarna över lasterna efter felet med nollskrivaren!

Ugn för fortfarande 400V.

Element och glödlampor är resistiva belastningar.



300V över lampor och 100V lt över elementet.

b) Effekt hos ugn oförändrad

$P_{lampor} \approx \frac{300^2}{R_{lampor}} = 681W$

$P_{element} \approx \frac{100^2}{R_{element}} \approx 227W$

Notera att resistansen hos dessa säkertligen varierar med temperaturen, men vi har inte uppgifter på temp.beroende.