

1.
=

a)
$$\begin{cases} E - U_{CEQ} - I_{CQ} \cdot R_8 = 0 \\ U_B = E \cdot \frac{R_7}{R_6 + R_7} = 12 \cdot \frac{40k}{25k + 40k} = 7,38 V \end{cases}$$

$$U_B - U_{BEQ} - I_{CQ} \cdot R_8 = 0$$

$$7,38 - 0,7 - I_{CQ} \cdot 1k = 0$$



$$I_{CQ} = 6,7 mA$$

$$\rightarrow U_{CEQ} = 5,3 V$$

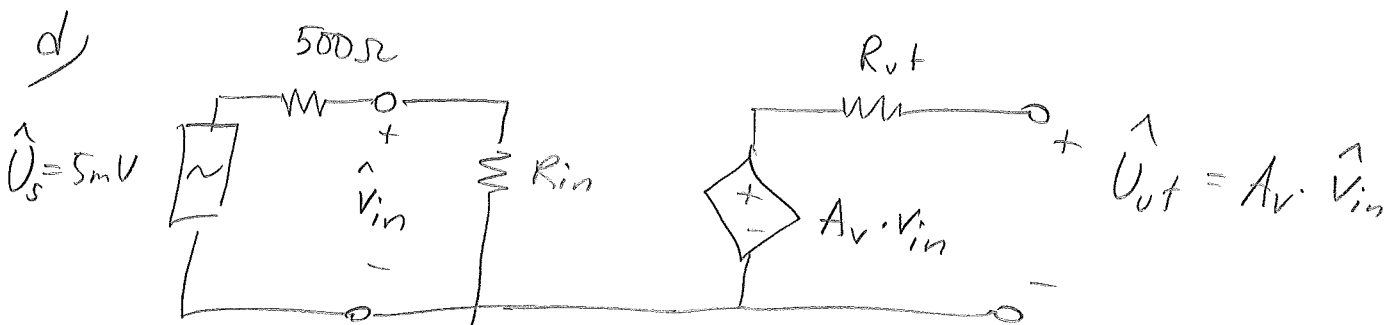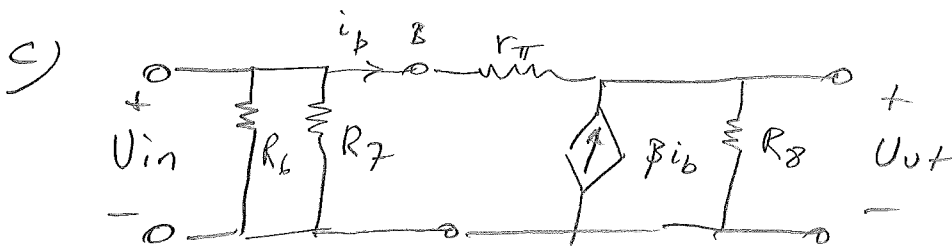b)
$$Z_{in} = R_6 \parallel R_7 \parallel (r_{\pi} + (1 + \beta) R_8) = 14,6 k\Omega$$


$$Z_{out} = \frac{1}{(1 + \beta) \left(\frac{R_8 \parallel R_6 \parallel R_7}{\beta} + r_{\pi} \right) + \frac{1}{R_8}} \approx \frac{1}{281 / (16000) + \frac{1}{10000}} \approx 5,7 \Omega$$

$$A_v = \frac{(1 + \beta) R_8}{r_{\pi} + (1 + \beta) R_8} \approx \frac{281 \cdot 10000}{1600 + 281 \cdot 10000} \approx 0,99$$



$$\hat{U}_{out} = A_v \cdot 5mV \cdot \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{out\ signal}} \approx 0,99 \cdot 5mV \cdot \frac{14600}{14600 + 500} \approx 4,8 mV$$

2.

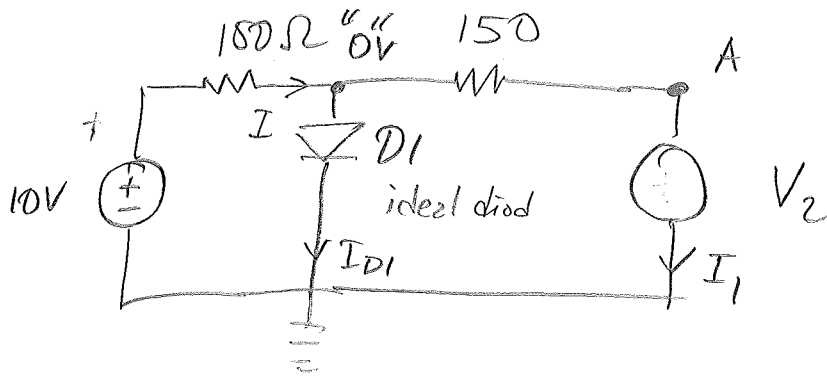

Om dioden leder
 inget spänn. fall
 över denna vid
 ideal diod.

$$I = \frac{10 - 0}{150\Omega} = 100 \text{ mA}$$


$$I_1 = 2I_{D1}$$

dvs

$$I_1 = 66,7 \text{ mA}$$

$$\frac{0 - U_A}{150} = 66,7 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow U_A = -10,005 \text{ V}$$

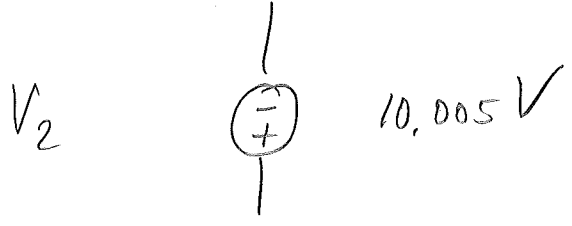

3. "Inverterande Schmitttrigger"

$$V_{ut} = \pm V_{cc}$$

$$V_{cc} = \pm 12 \text{ V}$$

a)

$$V_{omst.} = \pm V_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12$$

$$4 = 12 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{1}{3} (R_1 + R_2) = R_2$$


b)

Utsignalen står aldrig om
 eftersom V_{in} är mindre än omslagsspänn.
 dvs $V_{ut} = \text{konst } \pm 12 \text{ V}$.

$$\frac{1}{3} R_1 = \frac{2}{3} R_2$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{2}$$

4.

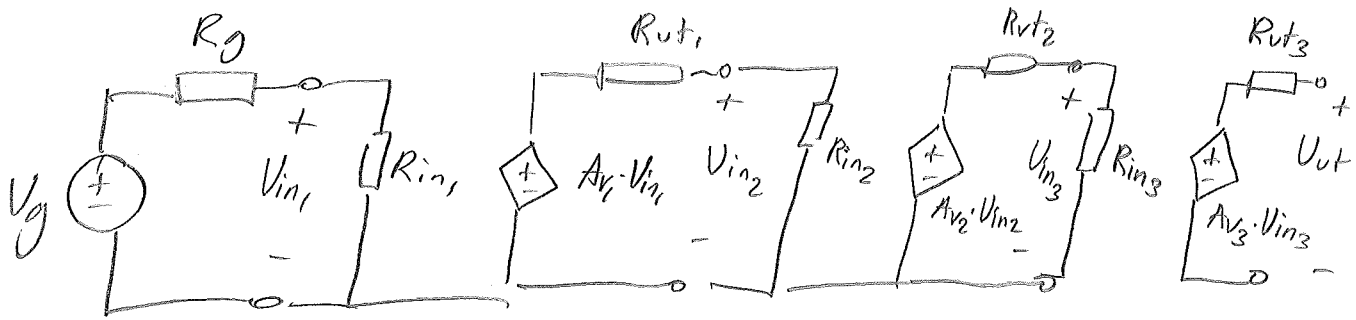

$$a) U_{ut_0} = V_g \cdot \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_g} \cdot A_{v1} \cdot \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{ut1}} \cdot A_{v2} \cdot \frac{R_{in3}}{R_{in3} + R_{ut2}} \cdot A_{v3} =$$

$$= 20 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1k}{1k + 1k} \cdot 40 \cdot \frac{2k}{2k + 0,1} \cdot 30 \cdot \frac{4k}{4k + 0,1k} \cdot 10 \approx 103,9$$

$$b) R_L = 100 \Omega$$

$$U_{ut} = U_{ut_0} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{ut3}} = 103,9 \cdot \frac{100}{100 + 500}$$

$$\approx 17,32 V$$

$$P_L = \frac{U_{ut}^2}{R_L} = \frac{17,32^2}{100} \approx 3,00 W$$

$$c) \text{Effektanpassung} \quad R_L = R_{ut3} = 500 \Omega$$

$$U_L = U_{ut} = U_{ut_0} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{ut3}} = 103,9 \cdot \frac{1}{2} \approx 51,95 V$$

$$P_L = \frac{U_{ut}^2}{R_L} = \frac{51,95^2}{500} \approx 5,40 W$$

5.

$$a) \frac{V_o}{V_s} = 1 + \frac{Z_2}{R_1} =$$


$$\left(Z_2 = \left(R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C} \right) = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C}} \right)$$

$$= \frac{R_2}{j\omega C R_2 + 1}$$

$$= 1 + \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{j\omega C R_2 + 1} = \frac{j\omega C R_1 R_2 + R_1 + R_2}{j\omega C R_1 R_2 + R_1}$$

$$b) \omega \rightarrow 0 : 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\omega \rightarrow \infty : 1$$

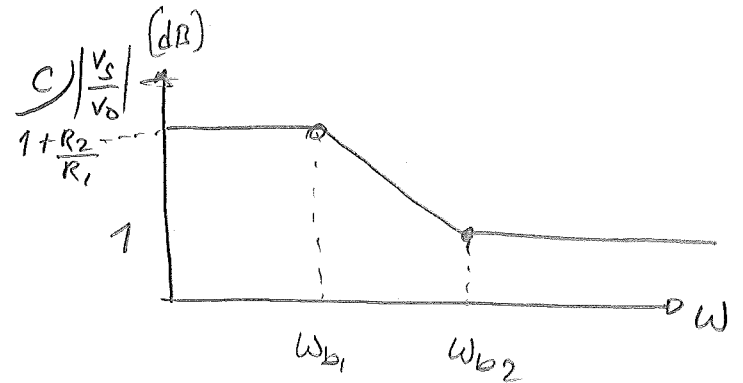

brödfrekvenser

$$\text{där } \omega_{b1} = \frac{1}{C R_2}$$

$$\& \omega_{b2} = \frac{R_1 + R_2}{C R_1 R_2}$$

6.


$$a) V_o = - \frac{6,2k}{1k} \cdot V_s = -6,2V$$

linjärt område
 $V^- = 0$

$$b) V_o = - \frac{6,2k}{1k} \cdot V_s = -6,2 \cdot (-3) = 18,6V > 10V$$

utanför sitt linjära område
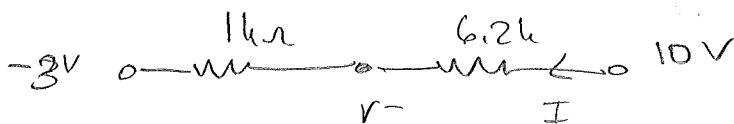
$$V_o = 10V \text{ (kan inte bli större)}$$




$$I = \frac{13V}{7,2k\Omega}$$

$$V^- = -3V + I \cdot 1k \approx -1,2V$$



7.

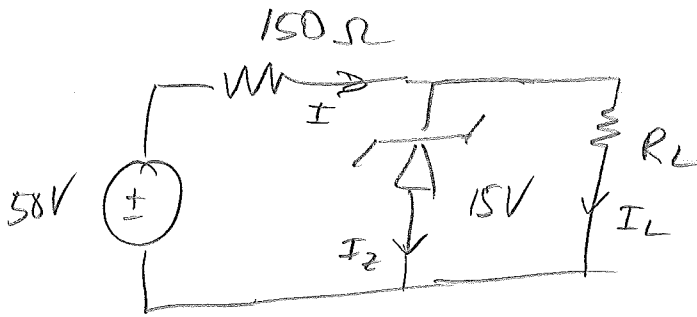

a) $R_L = 75\Omega$

$$I = \frac{58 - 15}{150} = 233,3 \text{ mA}$$

$$I_L = \frac{15}{75} = 200 \text{ mA}$$

$$I_Z = I - I_L = 33,3 \text{ mA}$$

$$P_Z = U_Z \cdot I_Z = 0,5 \text{ W}$$

b) $R_L = \infty$


$$I_Z = I - I_L = I = 233,3 \text{ mA}$$

$$P_Z = U_Z \cdot I_Z = 3,5 \text{ W}$$

8.

$$Y = (A+B) \cdot (C+D) \cdot E$$

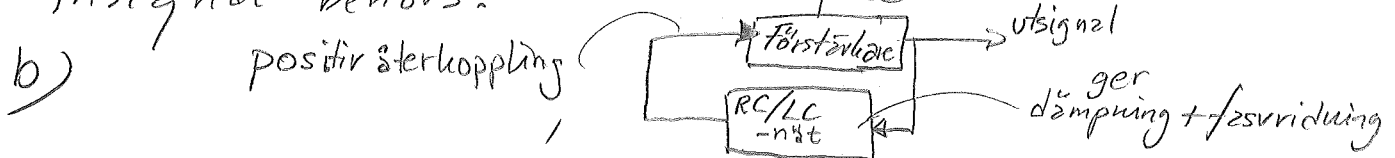9. a) En oscillator är en krets som ger en periodisk vågform enbart m h z matningsspänningen. Ingen egentlig insignal behövs.



c) Fsvridningen runt i loopen = 0°
 Amplitudförstärkning i loopen = 1

- d)
- Gör kopplingen mindre känslig för brus/störningar
 - Stabiliserar kopplingen
- e)
- mindre känslig för åldring

Hur mycket ström som kretsen kan driva/sända.

10.

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} = 9V$$

$$\text{Vid } V_{GS} = 9V \Rightarrow K = \frac{I_D}{(V_{GS} - V_{to})^2} = \frac{8m}{(12-4)^2} = 0,125 \text{ mA/V}^2$$

Vår vilopunkt blir således:

$$I_D = K (V_{GS} - V_{to})^2 = 0,125 \text{ m} (9 - 4)^2 = 3,125 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \cdot R_D = 18 - 3,125 \text{ m} \cdot 1,5 \text{ k} = 13,3 \text{ V}$$

$$V_{ut} = A_v \cdot V_{in} = g_m \cdot R_D \cdot V_{in} = 4500 \cdot 10^{-6} \cdot 1500 \cdot 0,1 \text{ V} = 0,675 \text{ V}$$
