

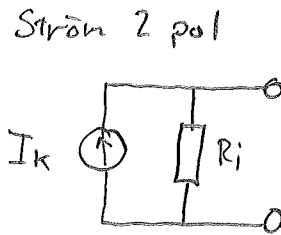


①  $R_i = \frac{U_t}{I_k}$   $I_k = \{ \text{ur gret} \} = 4,5 \text{ A}$  kortslutningsströmmen  
 $U_t = \{ \text{ur gret} \} = 1,4 \text{ volt}$  Tomgångsspänningen

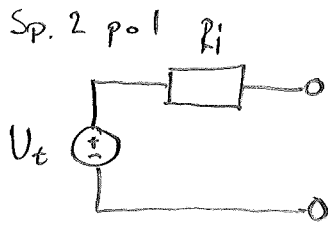$R_i = \frac{U_t}{I_k} = \frac{1,4}{4,5} = 0,311 \Omega$



② a)  $I_x$  med nodanalys

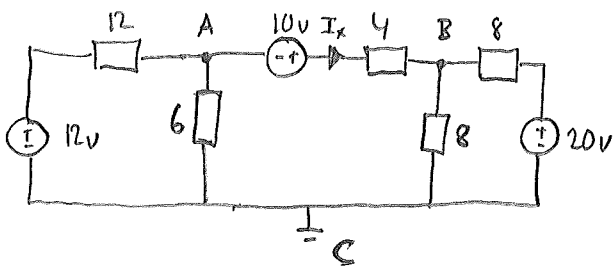

KI nod A (alla strömmar ut)

$$\frac{V_A - 12}{12} + \frac{V_A}{10} + \frac{V_A - V_B + 10}{4} = 0 \quad (1)$$

KI nod B (alla strömmar ut)

$$\frac{V_B - V_A - 10}{4} + \frac{V_B}{8} + \frac{V_B - 20}{8} = 0 \quad (2)$$

①  $V_A \left( \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right) - \frac{12}{12} - \frac{10}{4} - \frac{V_B}{4} = 0$

$0,5 \cdot V_A + 1,5 = 0,25 V_B$

②  $V_B \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) - \frac{10}{4} - \frac{20}{8} - \frac{V_A}{4} = 0$

$V_B \cdot 0,5 - 5 - 0,25 V_A = 0$

$\Rightarrow V_B = 0,5 V_A + 10$

① + ②  
 $0,5 V_A + 1,5 = 0,25 \cdot (0,5 V_A + 10)$

$0,5 V_A - 0,125 V_A = 2,5 - 1,5 = 1$


$V_A = 2,67 \text{ Volt} \quad \frac{8}{3}$

$V_B = 11,3 \text{ volt} \quad \frac{68}{6}$




$I_x = \frac{V_A - V_B + 10}{4} = \frac{2,67 - 11,3 + 10}{4} = \underline{0,34 \text{ A}}$

$I_x = \frac{\frac{8 \cdot 2}{3 \cdot 2} - \frac{68}{6} + \frac{60}{6}}{4} = \frac{\frac{8}{3} - \frac{68}{6} + \frac{60}{6}}{4} = \frac{\frac{8}{3}}{4} = \frac{8}{24} = \underline{0,33 \text{ A}}$




2) b)

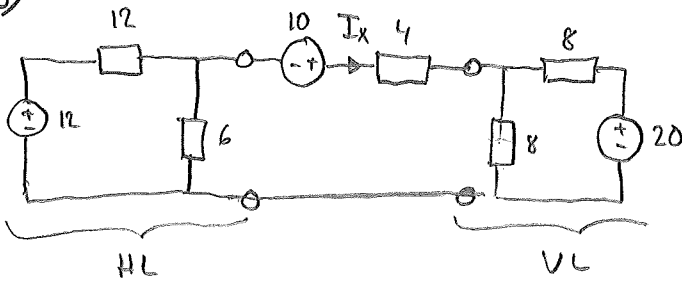


HL

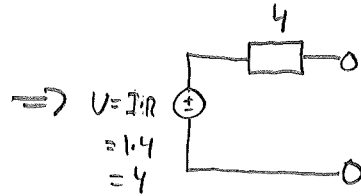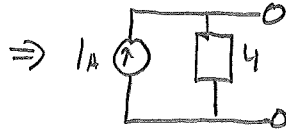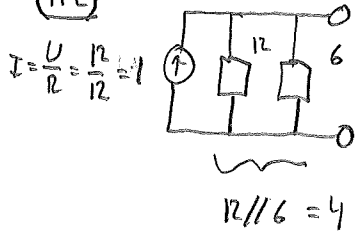

VL

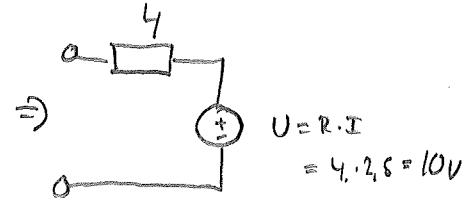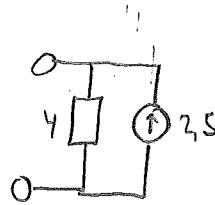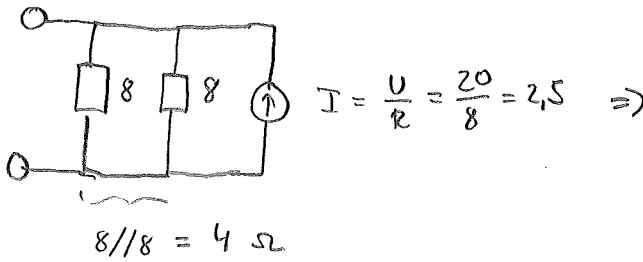


Ekv. Schemu

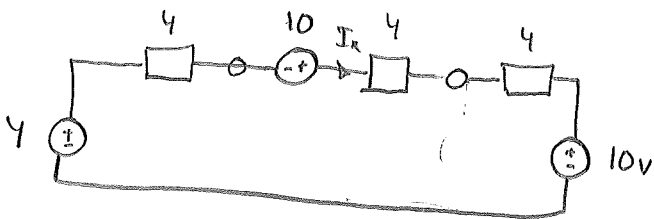

$$I_x = \frac{U}{R} = \frac{10 + 4 - 10}{4 + 4 + 4} = \frac{1}{3} = \underline{\underline{0,33 \text{ A}}}$$


③

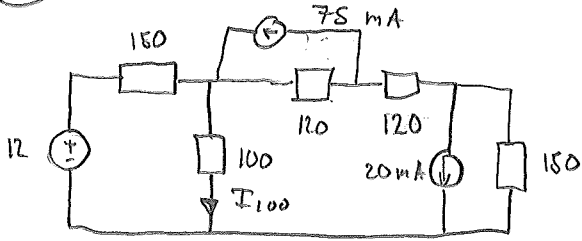Effekten  $P = U \cdot I = R \cdot I^2 \Rightarrow$  Bestäm  $I_{100}$  (Allt Bestäm  $U_{100}$ )



Nollställning av generatorerna  
 sp. generator  $\rightarrow$  kortslutning  
 ström generator  $\rightarrow$  avbrott

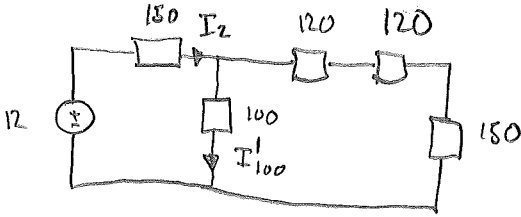A) nollställ alla generatorerna utom 12 volt




$$R_{tot} = 150 + 100 // (120 + 120 + 150) = 224,6$$

$390$

$$I_2 = \frac{12}{R_{tot}} = 52,26 \text{ mA}$$

$$I'_{100} = \left\{ \text{strömdelning} \right\} = \frac{390}{100 \cdot 390} \cdot I_{tot} = \underline{41,6 \text{ mA}}$$

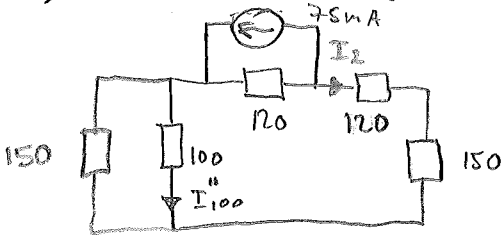B) nollställ alla generatorerna utom 75 mA




strömdelning ger:

$$I_2 = \frac{120}{120 + 120 + 150 + \underbrace{100 // 150}_{60}} \cdot 75 = 20 \text{ mA}$$

$$I''_{100} = \frac{150}{100 + 150} \cdot I_2 = \underline{12 \text{ mA}}$$

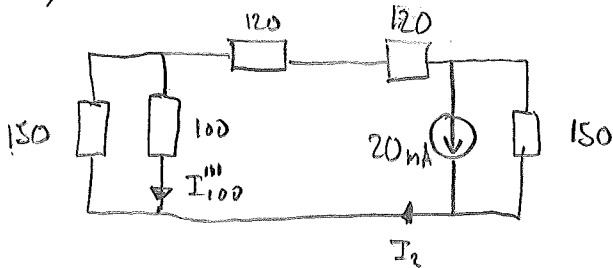C) nollställ alla generatorerna utom 20 mA



strömdelning ger:

$$I_2 = \frac{150}{150 + 120 + 120 + \underbrace{100 // 150}_{60}} \cdot 20 \text{ mA} = 6,667 \text{ mA}$$

$$I'''_{100} = \frac{150}{100 + 150} \cdot I_2 = \underline{-4 \text{ mA}}$$

$\uparrow$  obs tecken

$$I_{100} = I'_{100} + I''_{100} + I'''_{100} = 49,6 \text{ mA}$$

$$P = R \cdot I_{100}^2 = 100 \cdot (49,6 \cdot 10^{-3})^2 = \underline{246 \text{ mW}}$$

④ a)  $z = \frac{U}{I}$  ;  $U = |U| e^{j(\omega t + \alpha)}$   
 $I = |I| e^{j(\omega t + \beta)}$

Från figuren få:

$\times |U| = 6V$  ;  $\alpha = 0$  ;  $T = 0,1ms \Rightarrow f = 10kHz$  och  $\omega = 2\pi f$

$\times |I| = 30mA$  ;  $\beta = -\frac{1}{5} \cdot 360^\circ = -72^\circ$

$\Rightarrow z = \frac{5}{30 \cdot 10^{-3}} e^{j(\alpha - \beta)} \approx 167 e^{j72^\circ}$



$= 167 (\cos(72^\circ) + j \sin(72^\circ)) = \underline{\underline{(51,6 + j 158,8) \Omega}}$

b)  $z = R + jX$  ;  $X = \omega L$

$\Rightarrow R = \underline{\underline{51,6 \Omega}}$


$\omega L = 158,8 \Rightarrow L = \frac{158,8}{2\pi \cdot 10^4} \approx \underline{\underline{2,5 mH}}$

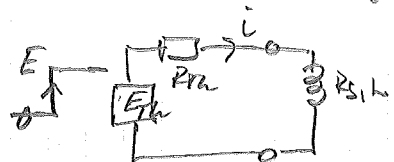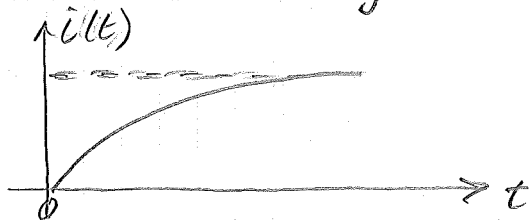⑤ Vid tiden  $t=0$  sluts svitsen ( $E+ \rightarrow \text{off} \leftrightarrow \frac{E}{\text{off}}$ ) och spolen ( $R_S + j\omega L$ ) laddas upp. Spolen är "strömtrög" motverkar strömändringar!



a)  $i_L(0) = 0$  se  $i_L(t)$  ovan!  
 $U_{sp}(0) = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 60 \cdot \frac{60}{90} = \underline{\underline{40V}}$

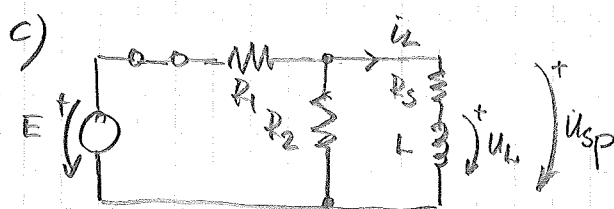b)  $i_L(0) = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{60}{90} = \underline{\underline{0,67 A}}$




Efter lång tid är  $i_L$  konstant (se  $i_L(t)$  ovan!) och  $U_L = L \cdot \frac{di}{dt} = 0$

$\Rightarrow U_{sp}(0) = E \cdot \frac{R_S // R_2}{R_S // R_2 + R_1}$

$= 60 \cdot \frac{20 // 60}{20 // 60 + 30} = 60 \cdot \frac{15}{45} = \underline{\underline{20V}}$

⑥

Komplett schema:

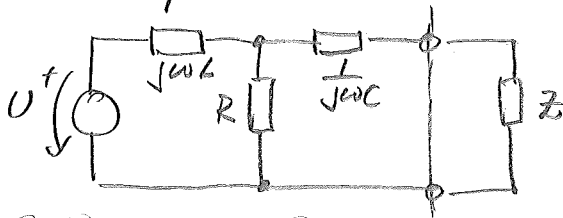


$$U = 90,0 e^{j\omega t} \text{ V} ; \omega = 10 \text{ krad/s}$$

$$R = 60 \text{ k}\Omega$$

$$L = 6,0 \text{ H}$$

$$C = 2,5 \text{ nF}$$

a) Gör om till spännings-träpöl

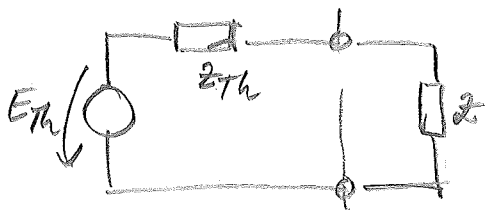

$Z = Z_{Th}^*$  för maximal effekt utv.

$$Z_{Th} = R // j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{R \cdot j\omega L}{R + j\omega L} - \frac{j}{\omega C}$$

$$= \frac{j 60 \cdot 10^3 \cdot 10^4 \cdot 6}{60 \cdot 10^3 + j 10^4 \cdot 6} - \frac{j}{10^4 \cdot 2,5 \cdot 10^{-9}}$$

$$= \frac{6 \cdot 10^4 \cdot j 60 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^4 (1 + j)} - j 4 \cdot 10^4 = \frac{60 \cdot 10^3 e^{j90^\circ}}{\sqrt{2} e^{j45^\circ}} - j 4 \cdot 10^4$$

$$= \frac{60 \cdot 10^3}{\sqrt{2}} e^{j(45^\circ)} - j 4 \cdot 10^4 = (30 - j 10) \text{ k}\Omega$$

$$\underline{(30 + j 30) 10^3}$$

$$\Rightarrow Z = Z_{Th}^* = \underline{\underline{(30 + j 10) \text{ k}\Omega}}$$

b)  $P = \text{Re}(Z) \cdot I_C^2$  ;  $I_C = \frac{E_{Th}^{eff}}{(Z + Z_{Th})} = \frac{E_{Th}^{eff}}{2 \cdot 30 \text{ k}}$

$$E_{Th} = U \cdot \frac{R}{R + j\omega L} = 90 \cdot e^{j\omega t} \frac{60 \cdot 10^3}{60 \cdot 10^3 + j 10^4 \cdot 6}$$


$$= 90 \cdot e^{j\omega t} \frac{1}{(1 + j)} = \frac{90}{\sqrt{2}} e^{j(\omega t - 45^\circ)}$$

$$E_{Th}^{eff} = |E_{Th}| / \sqrt{2} = \frac{90}{\sqrt{2}} / \sqrt{2} = \frac{90}{2} = 45 \text{ V}$$

$$\Rightarrow P = 30 \cdot 10^3 \cdot \left( \frac{45}{2 \cdot 30 \cdot 10^3} \right)^2 = \underline{\underline{16,9 \text{ mW}}}$$

7)

Komplekt schema:

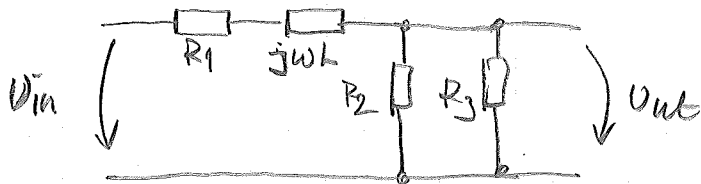

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$L = 100 \text{ mH}$$

a)  $F(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2 // R_3}{R_2 // R_3 + R_1 + j\omega L} \quad ; \quad R_2 // R_3 = 1 \text{ k} // 100 \text{ k} \approx 1 \text{ k}$$


$$\Rightarrow F(\omega) = \frac{1 \text{ k}}{1 \text{ k} + 1 \text{ k} + j\omega 0,1} = \frac{1 \text{ k}}{2 \text{ k} + j\omega 0,1}$$

$$= \frac{1}{2 + j\omega 10^{-4}}$$

b)  $\omega = 0 \Rightarrow F(0) = \frac{1}{2}$  och  $|F(0)| = \underline{0,5}$

$\omega = 10^4 \Rightarrow F(10^4) = \frac{1}{2+j}$  och  $|F(10^4)| = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx \underline{0,45}$

$\omega = 10^5 \Rightarrow F(10^5) = \frac{1}{2+j10}$  och  $|F(10^5)| = \frac{1}{\sqrt{104}} \approx \underline{0,1}$

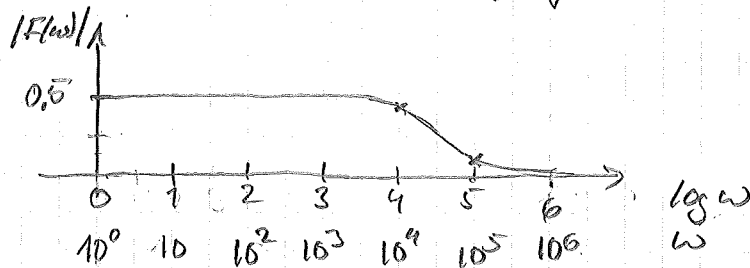

c)  $|F(\omega_0)| = \frac{0,5}{\sqrt{2}}$

$$\frac{1}{\sqrt{4 + (\omega \cdot 10^{-4})^2}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow 4 + (\omega \cdot 10^{-4})^2 = 8$$


$$\Rightarrow (\omega \cdot 10^{-4})^2 = 4 \Rightarrow \omega \cdot 10^{-4} = 2$$

$$\omega = \frac{2}{10^{-4}} = 2 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$$

$$= \underline{\underline{20 \text{ krad/s}}}$$

8

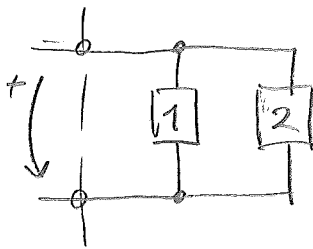
$U_e = 1 \text{ kV}$   
 $f = 50 \text{ Hz}$



[1] :  $C = 10 \mu\text{F}$

[2] :  $|S| = 10 \text{ kVA}$  ;  $\cos(\varphi) = 0.80 \text{ (ind.)}$ .

a)

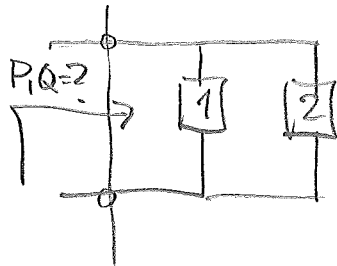


Last 1:  $P_1 = 0$  ;  $Q_1 = -\omega C \cdot U_e^2 = -2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6} \cdot (10^3)^2$   
 (ven Kapazitiv!)  $= -3,14 \text{ kVAR}$ .

Last 2: (induktiv)  $|S_2| = 10 \text{ k}$   $\nearrow Q_2$   
  
 $P_2 = |S_2| \cdot \overset{=0,8}{\cos(\varphi)} = 10 \text{ k} \cdot 0,8 = 8 \text{ kW}$   
 $Q_2 = |S_2| \cdot \underset{=0,6}{\sin(\varphi)} = 10 \text{ k} \cdot 0,6 = 6 \text{ kVAR}$

Anlassgrößen:  $P = P_1 + P_2 = 0 + 8 \text{ k} = \underline{\underline{8 \text{ kW}}}$   
 $Q = Q_1 + Q_2 = -3,14 \text{ k} + 6 \text{ k} = \underline{\underline{2,86 \text{ kVAR}}}$

b)

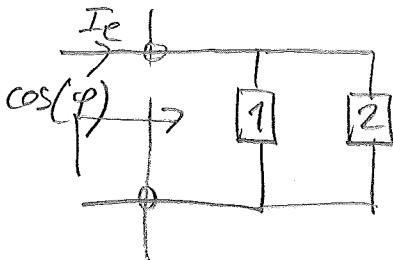

$$S = P + jQ = |S| e^{j\varphi} = \underbrace{U_e \cdot I_e}_{=|S|} e^{j\varphi}$$

$$\Rightarrow I_e = \frac{|S|}{U_e} = \frac{|8 \text{ k} + j2,86 \text{ k}|}{10^3} = \frac{\sqrt{8^2 + 2,86^2} \cdot 10^3}{10^3}$$

$$\approx \underline{\underline{8,5 \text{ A}}}$$

$$\cos(\varphi) = \cos\left(\arctan\left(\frac{Q}{P}\right)\right) = \cos\left(\arctan\left(\frac{2,86 \text{ k}}{8 \text{ k}}\right)\right)$$

$$= \underline{\underline{0,942}}$$